SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Mengapakah mentol tidak menyala?

Tonton video

Kredit video : myGuru YouTube

Rujuk buku teks Sains

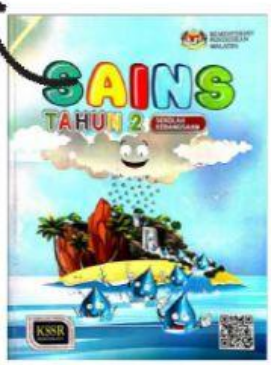

muka surat 79

SAINS : TAHUN 2

Unit 7 : Elektrik – Mengapakah mentol tidak menyala?

Jawab soalan

Azfar telah membina litar elektrik. Dia dapati mentol tidak menyala.

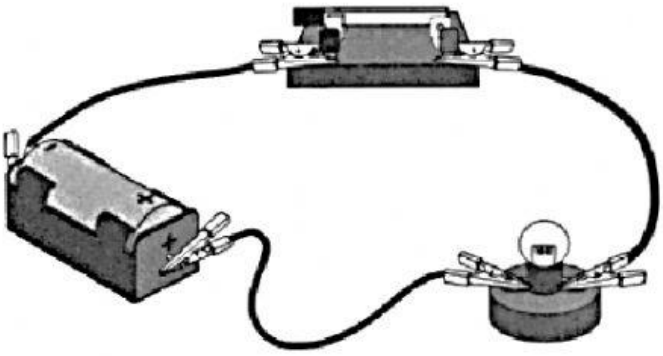

Bantu Azfar meramalkan punca mentol tersebut tidak menyala

Ramalan saya :

1.

2.

3.

4.

LIVEWORKSHEETS

Tandakan (✔) bagi kemungkinan mentol menyala

1

pemasangan mentol tidak kemas

pemasangan mentol yang betul

2

mentol baharu

mentol rosak

3

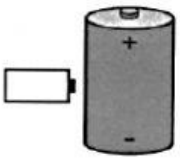

sel kering kekurangan tenaga

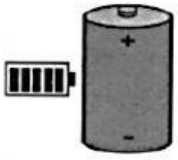

sel kering baharu