แบบทดสอบเรื่อง วงจรไฟฟ้า

By Kru Patchara

แบบทดสอบ	คำตอบ			
1. ในวงจรไฟฟ้าส่วนใดทำหน้าเปิด- ปิดวงจร	ถ่านไฟฉาย	สายไฟ	หลอดไฟ	สวิตช์
2. วงจรไฟฟ้า ส่วนใดไม่จำเป็นต้องมีในวงจรก็ได้	ถ่านไฟฉาย	สายไฟ	หลอดไฟ	สวิตช์
3. ข้อใดทำหน้าที่แทนสายไฟได้	เชือก	ลวดทองแดง	แท่งแก้ว	ท่อนไม้
4. ข้อใดคือวงจรปิด	เครื่องซักผ้าทำงาน	ไมค์ไม่ดัง	เตารีดไม่ร้อน	ไฟไม่สว่าง
5. คือข้อใด	ถ่านไฟฉาย	สายไฟ	หลอดไฟ	สวิตช์
6. คือข้อใด	พัดลมหมุน	ออดดัง	หลอดไฟดับ	โทรทัศน์เปิด
7. 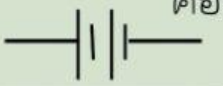 คือข้อใด	ถ่านไฟฉาย 1 ก้อน	ถ่านไฟฉาย 2 ก้อน	หลอดไฟ 1 หลอด	หลอดไฟ 2 หลอด
8. ถ่านไฟฉาย 1 ก้อนให้กำลังเท่าไร	1.5 V	50 V	110 V	220 V
9. วงจรนี้ให้กำลังไฟเท่าไร	1.5 V	3 V	4.5 V	30 V
10. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการต่อเซลล์แบบอนุกรม	ใช้ได้นาน	ต่อง่าย	ให้พลังงานมาก	ไม่มีข้อถูก

LIVEWORKSHEETS