اسم الطالبة:

اكملي ما يأتي:

نوع البوابة:

عدد المداخل والمخارج:

يتكون جدول الحقيقة من: عمود صف

المداخل			المخارج
A	B	C	D
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

إعداد المعلمة: فاطمة الغانم

LIVEWORKSHEETS