Nhiệm vụ về nhà Vật lý 9 – Bài 1

Điền các giá trị còn thiếu vào 2 bảng kết quả sau

Bảng 1: Giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dây dẫn 1

Lần đo	Hiệu điện thế (V)	Cường độ dòng điện (A)
1	0	0
2	1,5	0,25
3	3	0,5
4	4,5	
5	6	

Nhận xét: Ta thấy thương số $\frac{U}{I}$ của dây dẫn 1 bằng …….. và ……..

Bảng 2: Giá trị cường độ dòng điện và hiệu điện thế của dây dẫn 2

Kết quả đo / Lần đo	Hiệu điện thế (V)	Cường độ dòng điện (A)
1	2,0	0,1
2	2,5	
3		0,2
4		0,25
5	6,0	

Nhận xét: Ta thấy thương số $\frac{U}{I}$ của dây dẫn 2 bằng …….. và ……..

Kết luận:

+ Ta thấy thương số $\frac{U}{I}$ của mỗi dây dẫn là …….

+ Với mỗi dây dẫn khác nhau thì thương số $\frac{U}{I}$ sẽ ……

LIVEWORKSHEETS