LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK


Nama :

Absen :

Petunjuk Pengerjaan :

- **Tulis nama dan absen pada pojok kiri atas!**
- **Amatilah gambar rangkaian senter di bawah ini!**
- **Tulislah nama dan fungsi dari setiap komponen pada kolom yang telah disediakan!**
- **Jangan lupa klik "Finish" setelah selesai mengerjakan!**

==========$ELAMAT BEKERJA==========

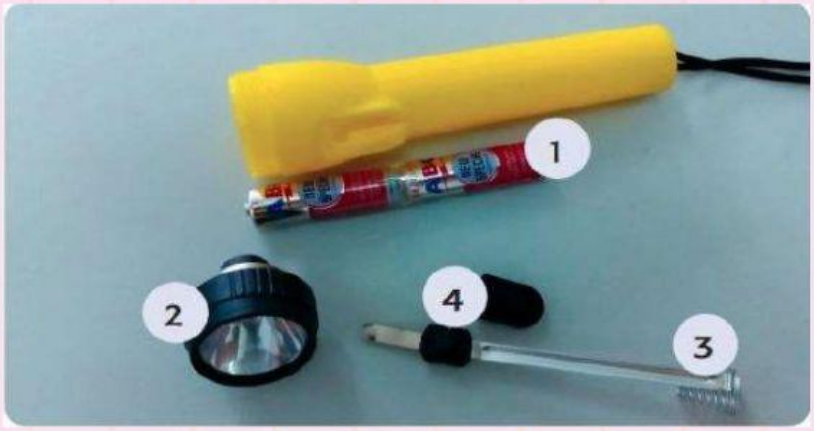

Nama Komponen Listrik	Fungsi



LIVEWORKSHEETS