
ชื่อ– สกุล ..... รหัส.....

ระดับชั้นปี..... แผนก..... วันที่.....

ใบงานที่ 6 การเขียนแบบวงจรไฟฟ้า วงจรควบคุม

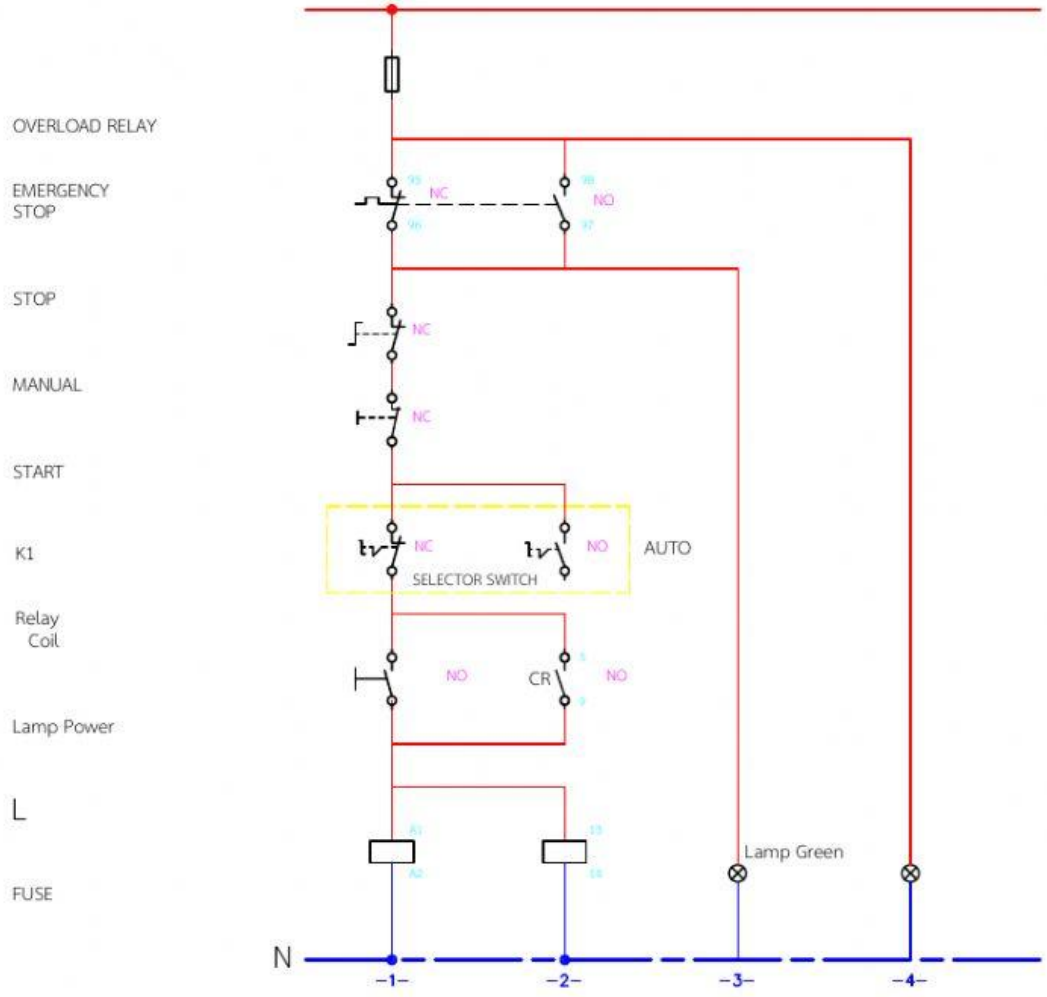คำสั่ง 1 จงย้ายข้อความทางด้านซ้ายมือไปวางในรูปวงจรควบคุมด้านซ้ายมือให้ถูกต้อง



CONTROL MOTOR CIRCUIT [SINGLE]

หมายเหตุ 1 แบบวงจรสายเดี่ยว (One Line Diagram)

LIVEWORKSHEETS