


ชื่อ-สกุล.....ชั้น.....เลขที่.....

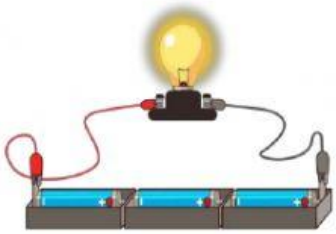
# แบบฝึกหัดเรื่อง การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

**คำสั่ง** ให้นักเรียนเลือกแผนภาพการต่อเซลล์ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อความที่กำหนดให้



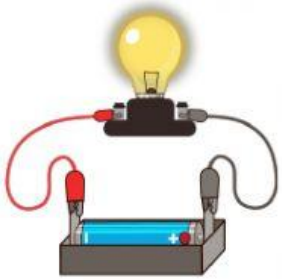

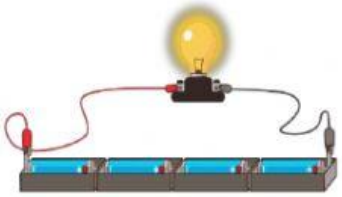

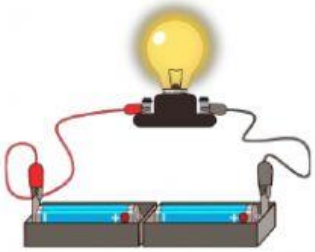

| การต่อเซลล์ไฟฟ้า | แผนภาพการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม |
|---|---|
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ | |
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 2 เซลล์ | |
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 3 เซลล์ | |
| การต่อเซลล์ไฟฟ้า 4 เซลล์ | |

LIVEWORKSHEETS