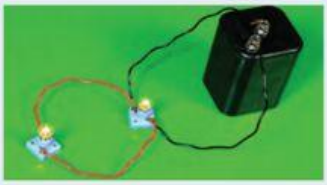
الاسم /

نشاط تقييمي ختامي

1- قارني بين دو ائر التوصيل على التوالي و التوازي من حيث المحددات الموضحة بالجدول:

شكل الدائرة الكهربائية		
نوع التوصيل		
عدد المسارات		
تأثير إزالة أحد المصابيح على الدائرة		
تأثيرإضافة مصباح جديد للدائرة على التيار		

LIVEWORKSHEETS