

ให้นักเรียนลากคำตอบไปยังตำแหน่งขาต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

ชื่อ -นามสกุล เลขที่

- +VCC
- Gnd
- Threshold
- Control
- Reset
- Output
- Discharge
- Trigger

