
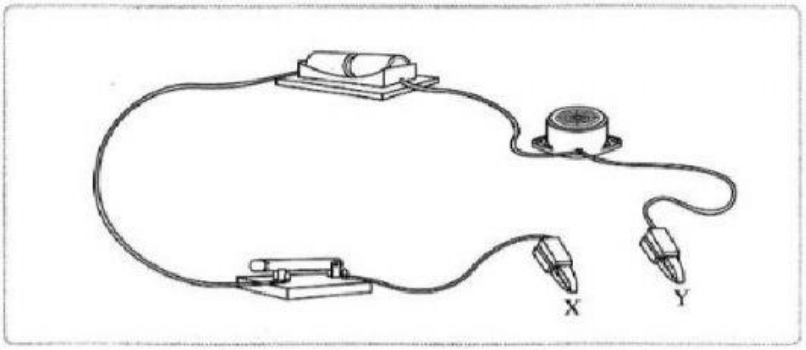
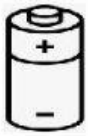
E. 准备以下电路元件，然后回答问题。

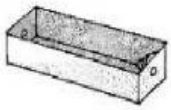

1. 如果 X 和 Y 连接，会发出声音吗？ （ 会，不会 ）
2. 说出你的原因。

_____

F. 观察下图的电路元件，把电路元件的名称写在格子里。

1. 	2. 	3. 
4. 	5. 	6. 

灯泡座　开关　干电池匣　电池　鳄鱼夹电线　灯泡

LIVEWORKSHEETS　LIVEWORKSHEETS