
ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

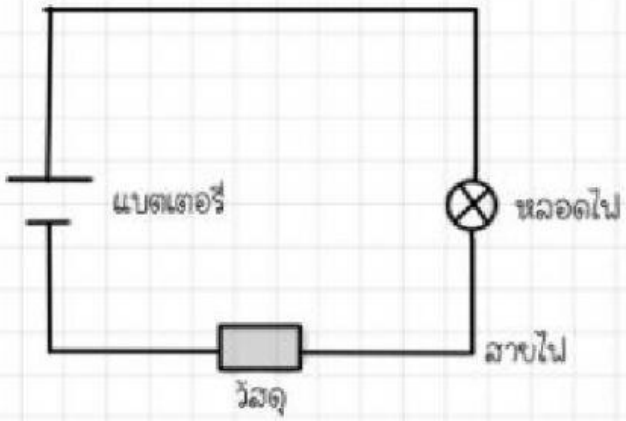จากแผนภาพวงจรไฟฟ้า เมื่อนำวัสดุแต่ละชนิดต่อเข้าไปในวงจรจะทำให้หลอดไฟสว่างหรือไม่สว่าง



วัสดุ	หลอดไฟ
ผ้า	
เข็มเย็บผ้า	
ยางลบ	
ไม้บรรทัดพลาสติก	
ตะปู	
ไส้ดินสอ	
หลอดกาแฟ	
ลวดเสียบกระดาษ	

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง(ตัวนำไฟฟ้าหรือฉนวนไฟฟ้า)

วัสดุที่ให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า _____

วัสดุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่า _____



LIVEWORKSHEETS