Kegiatan 2

LKPD 2

Amatilah Rangkaian Listrik senter di bawah ini !

Nama kelompok : .....

Anggota kelompok :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....



1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

1. Tuliskan nama kelompok dan anggota kelompok kalian !
2. Amatilah gambar rangkaian seri pada senter diatas !
3. Tuliskan/pilih nama komponen pada masing-masing kotak sesuai gambar diatas !
4. Pasangkan Manfaat dari masing-masing komponen rangkaian listrik pada senter diatas pada lembar kerja di bawah ini ?

Jawaban

- **Batu Baterai.**
- **Lempeng tembaga**
- **Kabel**
- **Bohlam/ lampu**

Menghubungkan dan memutuskan Arus Listrik

Sumber energi listrik. Arus Mengalir dari kutub Positif ke kutub negatif

Mengubah energi listrik menjadi Energi Cahaya

Mengalirkan arus listrik pada rangkaian lampu senter



LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS