

الشعبة



الرسم:




نشاط 2

نشاط 1

1. من خلال الرسم أمامك عبي
مخرجات الدورة في الجدول

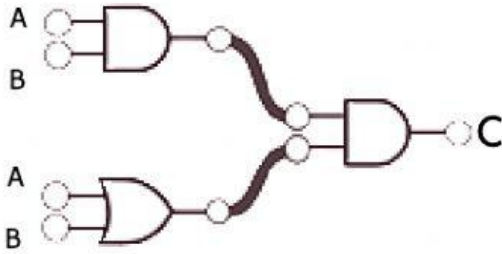1. حولي العدد الثنائي (1010101) إلى عدد عشري



C	B	A
	0	0
	1	0
	0	1
	1	1

نشاط 3

1. عنصر إلكتروني يعمل بناء على مستوي إشارة الجهد
الداخل إليه ، فيعمل إما موصلًا للتيار الكهربائي أو
مقاوم لمرور التيار الكهربائي.

هو تعريف لـ

2. مجموعة من العناصر الإلكترونية المتكاملة والمركبة
معًا

هو تعريف لـ

3. يتم تمثيل الصور من خلال نظام الألوان مثل نظام RGB

صح أم خطأ ؟!