

ضع هذه المستطيلات في المكان المناسب في الجدول الذي أمامك

إعداد الطالب \ ه علم ٨
علي موسى محمد موسى حمد

نوع التوصيل في الدائرة الكهربائية للمصابيح	على التوالي	على التوازي
فرق الجدد (V_T)	تزداد المقاومة المكافئة (R_T)	$V_T = V_A = V_B$
شدة التيار (I_T)	$I_T = I_A + I_B$	$I_T = I_A = I_B$
المقاومة المكافئة (R_T)	تقل المقاومة المكافئة (R_T)	$V_T = V_A + V_B$
إضافة مصباح جديد للدائرة	المصباح ذو المقاومة الأكبر	تزداد قيمة التيار (I_T)
المصباح الأكثر سطوعا في الدائرة الكهربائية	تقل قيمة التيار (I_T)	المصباح ذو المقاومة الأقل

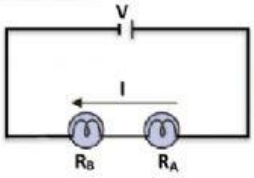

1

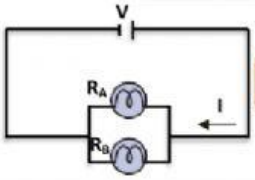

2

$R_T = R_A + R_B$

$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_A} + \frac{1}{R_B}$

LIVEWORKSHEETS