NAMA : _____ KELAS _____

# BAB 2.3 REKABENTUK ELEKTRIK

## TP 1 Menyatakan elemen yang terdapat dalam sistem elektrik

NYATAKAN ELEMEN SISTEM ELEKTRIK YANG TERDAPAT DALAM GAMBARAJAH DIBAWAH :



Jawapan :



Jawapan :



Jawapan :



Jawapan :

## TP 2 Menerangkan fungsi setiap elemen elektrik

Suai padankan elemen elektrik berikut dengan penerangan yang betul :

| ELEMEN SISTEM ELEKTRIK | PENERANGAN ELEMEN |
|---|---|
| Sumber | Memutus dan menyambung litar |
| Medium | Menghasilkan kesan seperti cahaya, bunyi dan putaran |
| Kawalan | Berpunca daripada janakuasa, bateri, solar, nuklear dan sebagainya |
| Beban | Sebagai pengantara antara sumber dengan beban untuk mengalirkan arus elektrik |

Subscribe!

LIVEWORKSHEETS