Puertas de enlace Lógica


I. Acomoda en cada espacio la imagen y completa la tabla de verdad a la que corresponde cada compuerta lógica


Compuerta Y	Compuerta O	Compuerta NO
Imagen	Imagen	Imagen
Tabla	Tabla	Tabla


A	B	Salida
1	1	
1	0	
0	1	
0	0	

A	B	Salida
1	1	
1	0	
0	1	
0	0	

A	Salida
1	
0	

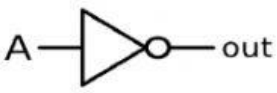


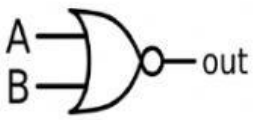


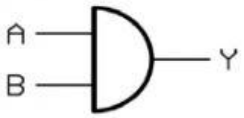


LIVEWORKSHEETS

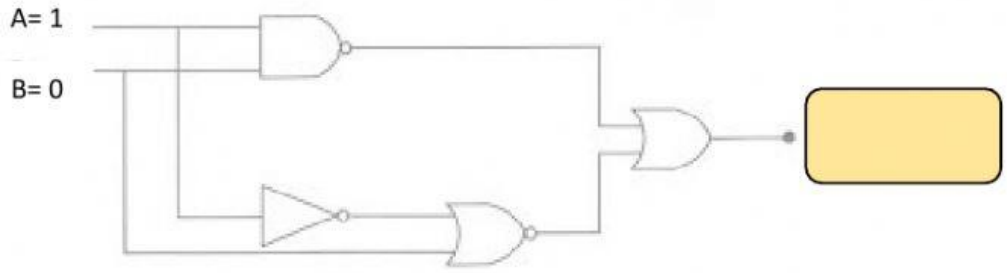II. Analiza cada compuerta y da el resultado final.



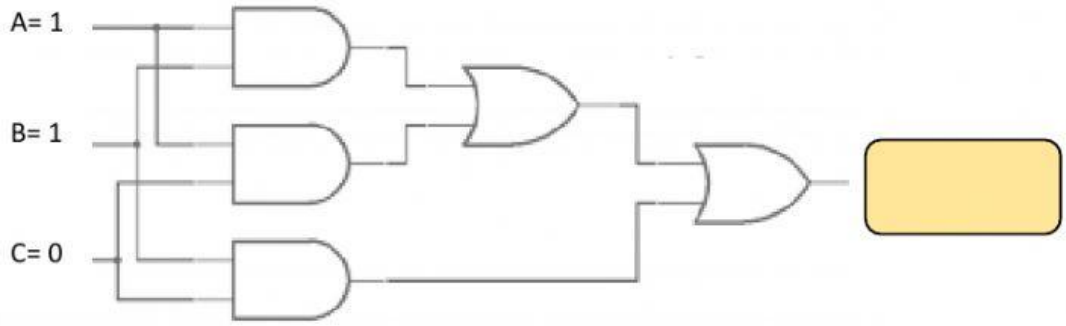

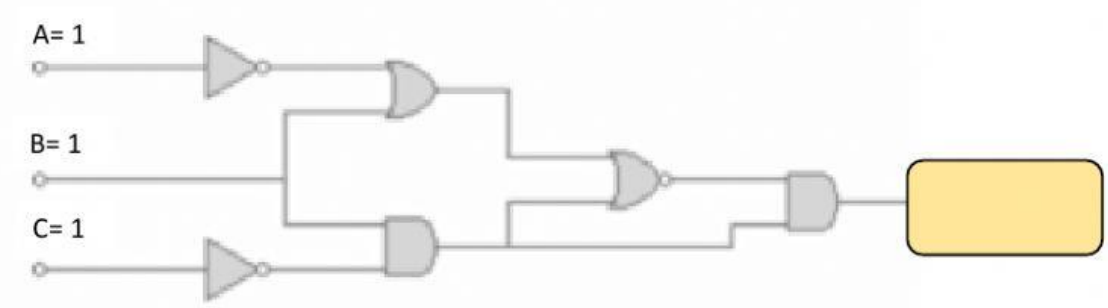

LIVEWORKSHEETS