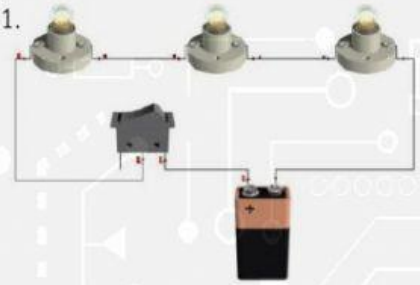
ชื่อ _____ นามสกุล _____ ชั้น ม. _____ เลขที่ _____


ใบงานวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง วงจรไฟฟ้า

1. 

เมื่อหลอดไฟ 3 ดวง ต่อแบบอนุกรมพบว่าหลอดไฟมีความสว่างอย่างไร _____


เราจะต่อหลอดไฟกี่ดวงแบบอนุกรมจะได้ไฟสว่างที่สุด_____

เนื่องจาก_____

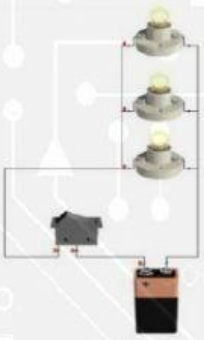2. 

เมื่อหลอดไฟ 3 ดวง ต่อแบบขนานพบว่าหลอดไฟมีความสว่างอย่างไร_____

การต่อหลอดไฟแบบตอนที่ 1 หรือแบบตอนที่ 2 ให้ความสว่างมากที่สุด_____

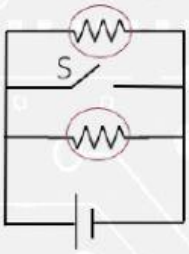3. 

เมื่อสับสวิตช์ S จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร_____

นร.มีวิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างไร

1. _____
2. _____
3. _____

4. วงจรเปิด หมายถึง _____

5. วงจรปิด หมายถึง _____



LIVEWORKSHEETS