
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
SDN SUKABUMI UTARA 03 PAGI

NAMA :

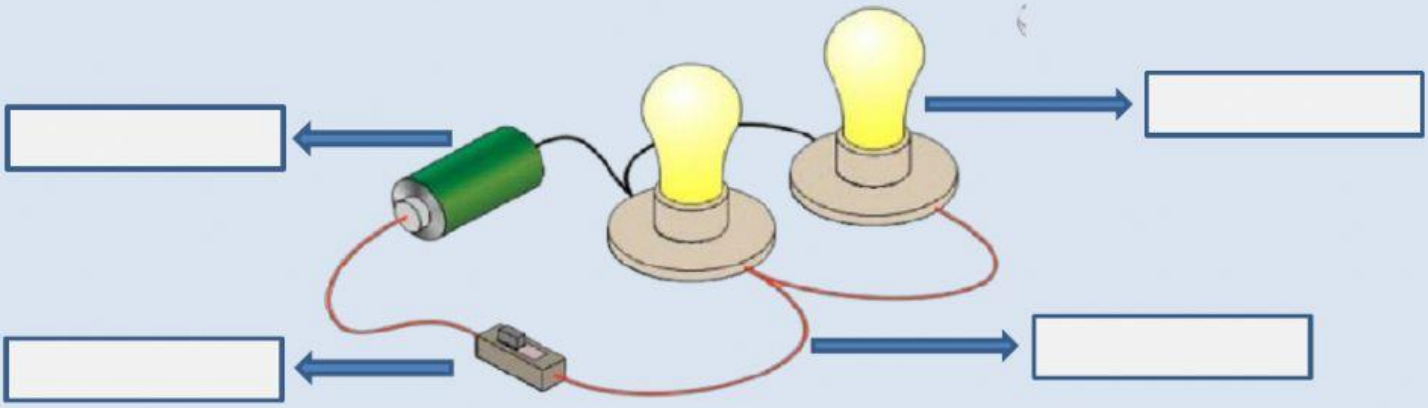1. Tariklah nama komponen listrik agar sesuai dengan gambarnya!



KABEL | LAMPU | SAKELAR | BATERAI


---

2. Tarik garis untuk dipasangkan komponen listrik sesuai dengan fungsinya!

BATERAI	Menyambung dan memutus arus listrik
SAKELAR	Benda yang menghantarkan arus listrik
LAMPU	Sumber cahaya setelah dialiri arus listrik
KABEL	Sumber energi listrik

LIVEWORKSHEETS

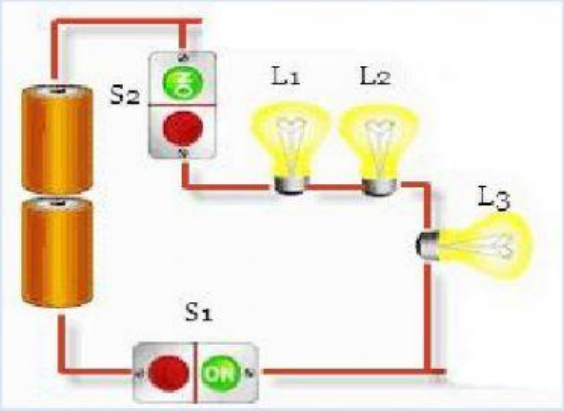3. Perhatikan rangkaian listrik dibawah ini!
Tentukan keadaan lampu saat kondisi saklar dalam keadaan tertentu!




Jika saklar S1 diposisi on dan saklar 2 Diposisi off , maka :

Lampu 1 akan :

Lampu 2 akan :

Lampu 3 akan :

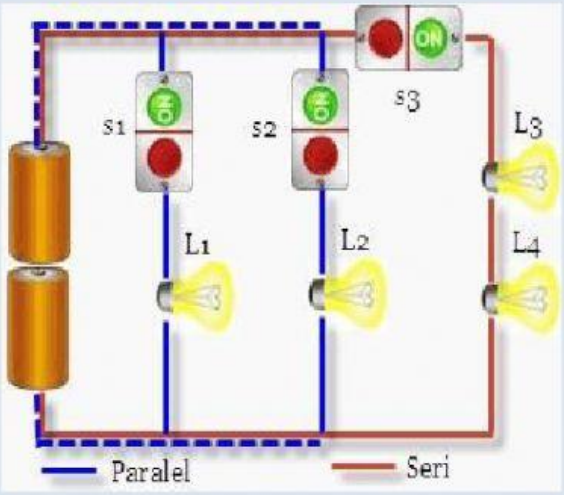


Jika saklar 1 diposisi off, saklar 2 dan 3 diposisi on, maka :

Lampu 1 akan :

Lampu 2 akan :

Lampu 3 akan :

Lampu 4 akan :

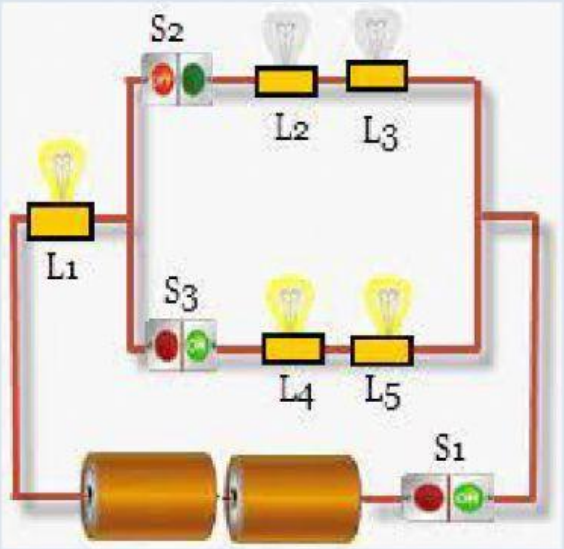

Jika saklar 2 diposisi off, sedangkan saklar 1 dan 3 diposisi on, maka :

Lampu 1 akan :

Lampu 2 akan :

Lampu 3 akan :

Lampu 4 akan :

Lampu 5 akan :

LIVEWORKSHEETS