โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเอกชัย : เรียนออนไลน์



วิชาวิทยาศาสตร์





เรื่อง วงจรไฟฟ้า





ชื่อ - นามสกุล _____ชั้น_____เลขที่ _____

****

คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง

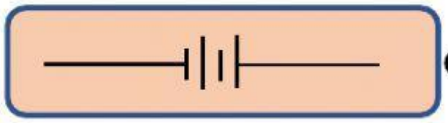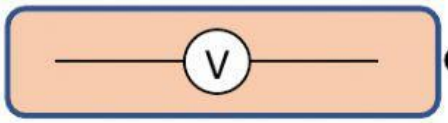1. 
2. 

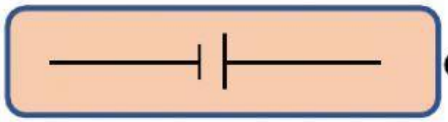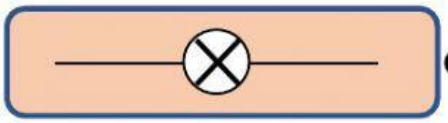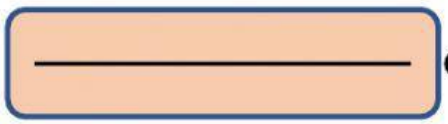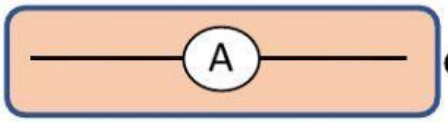3. 
4. 
5. 
6. 

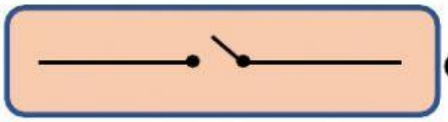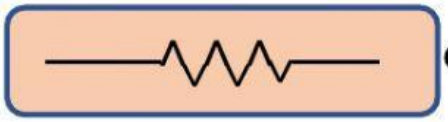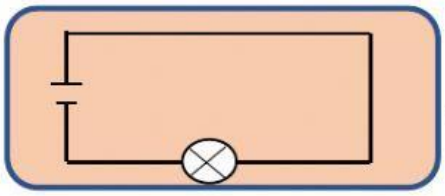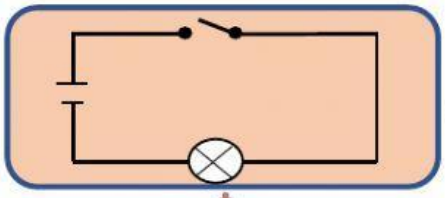7. 
8. 
9. 
10. 

- เซลล์ไฟฟ้า
- แบตเตอรี่
- วงจรแบบปิด
- สายไฟฟ้า
- สวิตซ์ไฟฟ้า
- ตัวต้านทาน
- วงจรแบบเปิด
- แอมมิเตอร์
- โวลต์มิเตอร์
- หลอดไฟฟ้า



LIVEWORKSHEETS LIVEWORKSHEETS