



ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

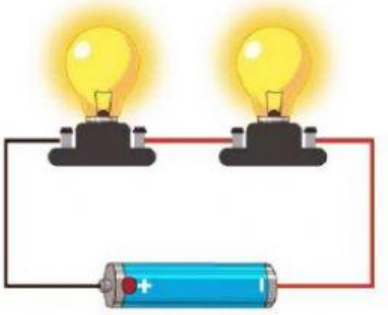
คำชี้แจง : ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่กับสัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง




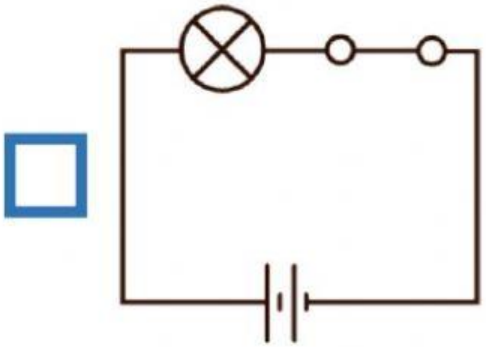


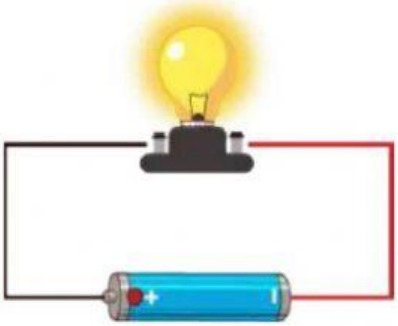


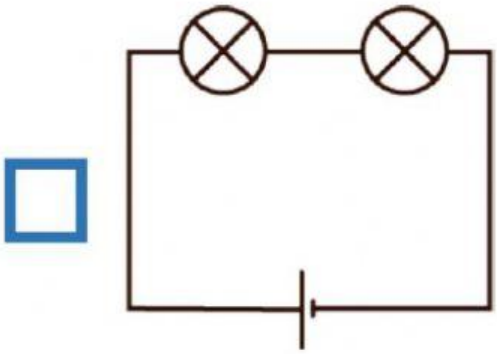

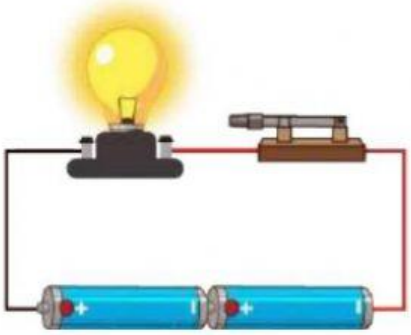

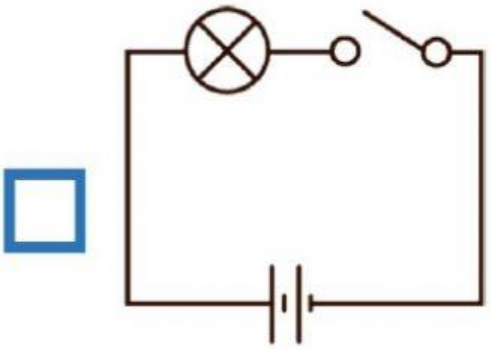

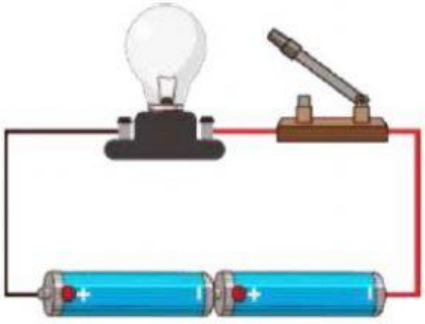

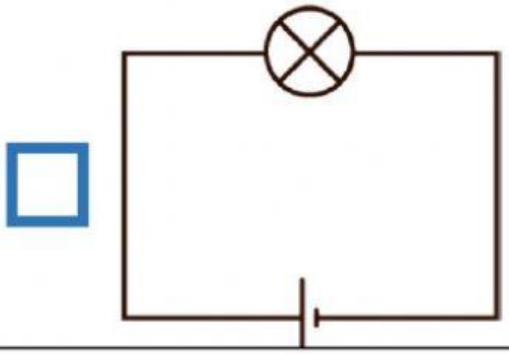

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS


ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกตอบว่าวงจรต่อไปนี้เป็น "วงจรเปิด"หรือ"วงจรปิด" ให้ถูกต้อง


การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย


เมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในวงจร โดยมีสวิตช์ทำหน้าที่ควบคุมกระแสไฟฟ้า

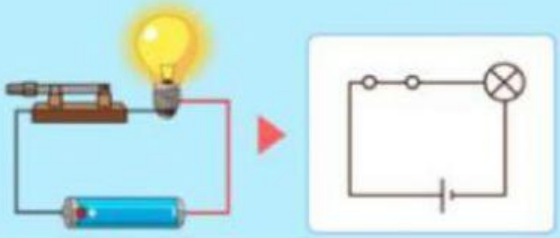
หากต่อวงจรไฟฟ้าครบวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้จะเรียกว่า [ ]




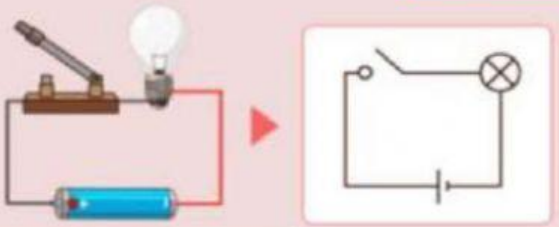
หากต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจร โดยปลดสายไฟฟ้าเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือยกสวิตช์ขึ้น และเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้จะเรียกว่า [ ]



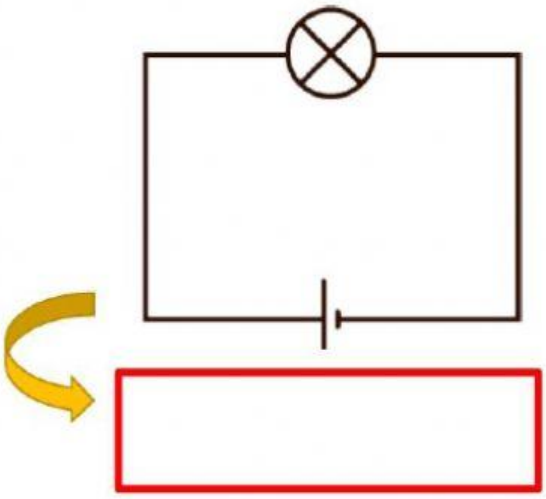

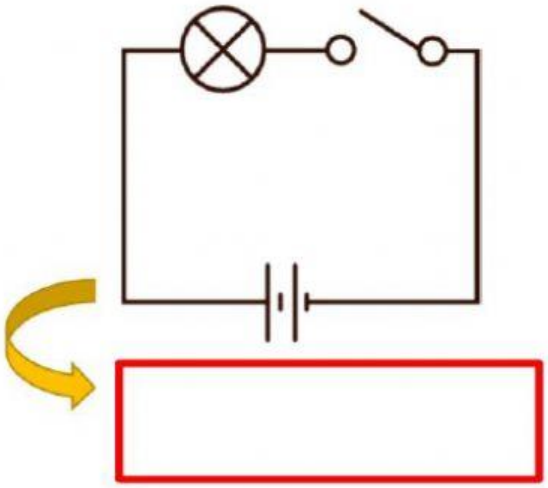

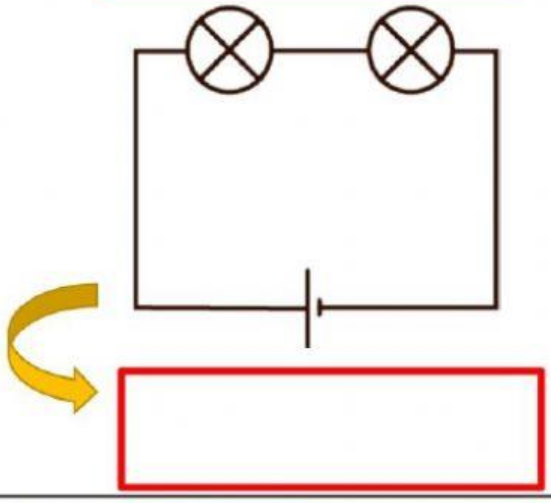

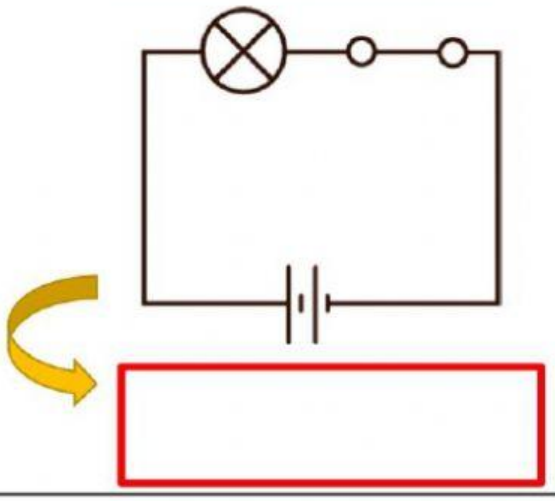

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS

LIVEWORKSHEETS