Urdiera Guerrero Naomi Zoe

# ELEMENTOS DE UN Circuito eléctrico

## Circuito eléctrico

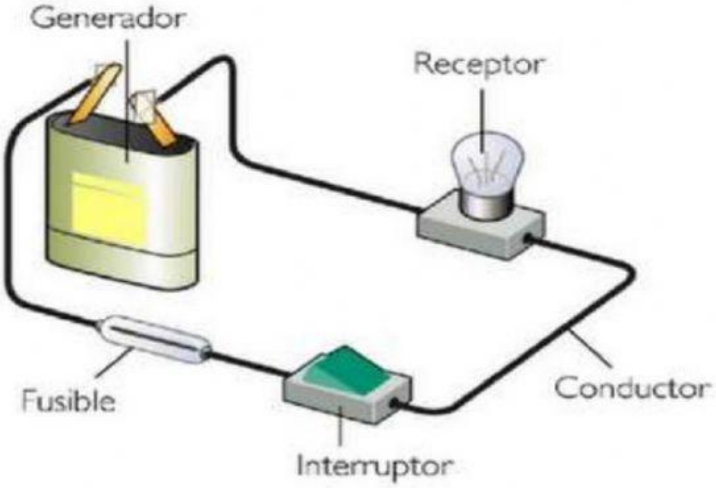


Instrucciones_: Observa la imagen y después une cada punto donde corresponda

**Fusible**

Son objetos de material conductor, permitiendo el flujo libre de corriente eléctrica

**Generador**

Dispositivo eléctrico que nos permite realizar la función de apagar/ encender y dejar pasar o no la corriente en un circuito eléctrico

**Conductor**

Elemento que se encarga de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía útil

**Interruptor**

Es un dispositivo conectado a un circuito eléctrico con el fin de interrumpir en caso de que se presente una corriente excesiva.

**Receptor**

Se usa para producir y mantener la corriente eléctrica por el circuito para poder usarla después.

LIVEWORKSHEETS