
Elementos de un circuito

Circuito eléctrico

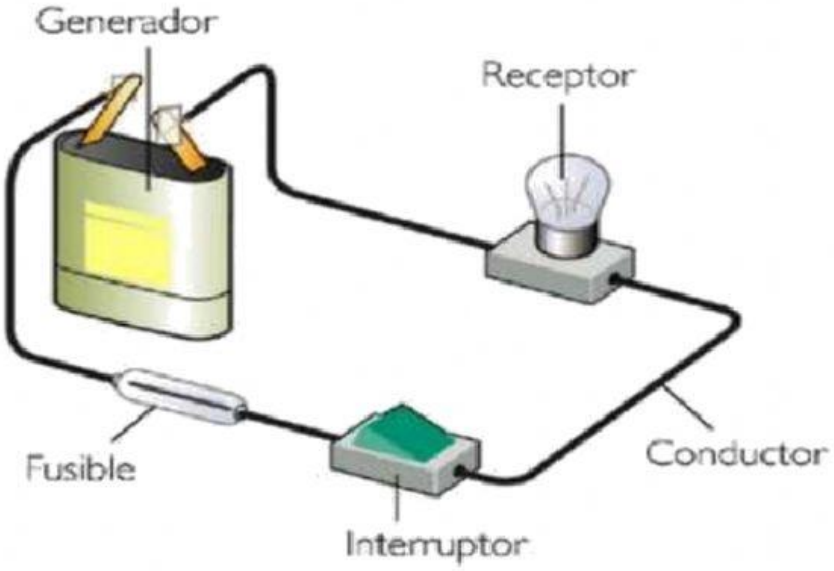



RELACIONA EL ELEMENTO DE UN CIRCUITO CON SU FUNCIÓN

GENERADOR ☐

RECEPTOR ☐

FUSIBLE ☐

INTERRUPTOR ☐

CONDUCTOR ☐

☐ Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador.

☐ Es la parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos.

☐ Es un componente de instalaciones eléctricas que se interrumpe o funde cuando la corriente resulta excesiva

☐ Son elementos que transforman la energía eléctrica recibida en otro tipo de energía útil.

☐ Permiten dirigir o cortar el paso de la electricidad dentro de un circuito.



LIVEWORKSHEETS