**Molina Hernandez America Samantha 5101**

# CIRCUITO ELECTRICO

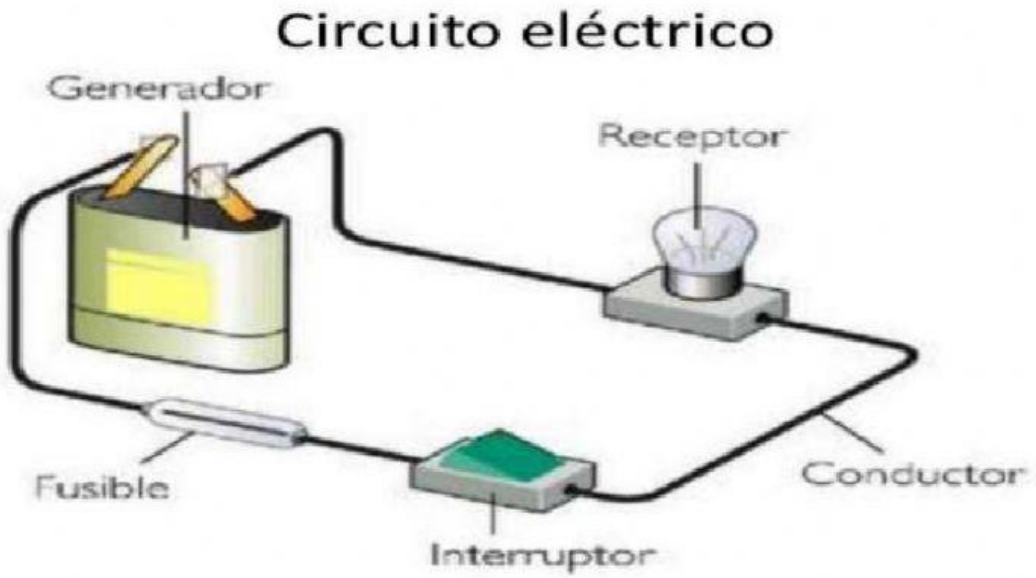


**INSTRUCCIONES:CLASIFICA CADA ELEMENTO CON SU FUNCION CORRESCONDIENTE**

| FUSIBLE | GENERADOR | RECEPTOR | CONDUCTOR | INTERRUPTOR |
|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| | Parte del circuito donde se produce la electricidad, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos. |
| | Hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador. |
| | Elemento que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. |
| | Aquel elemento capaz de aprovechar el contacto con la corriente eléctrica para producir un efecto concreto. |
| | Interrumpe la corriente y salvaguarda la integridad de los conductores minimizando el riesgo de incendio y/o avería. |

LIVEWORKSHEETS