

FICHA ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS

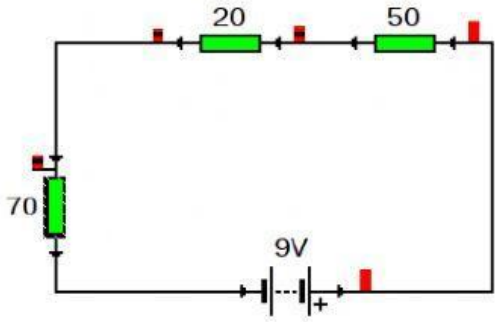1. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.




Rt= Ω

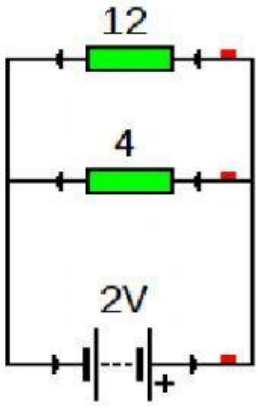2. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.



Rt= Ω

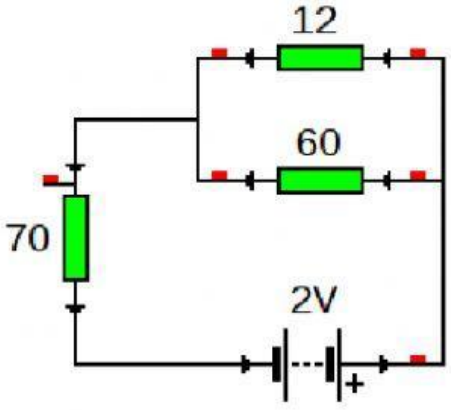
3. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.



Rt= Ω

LIVEWORKSHEETS

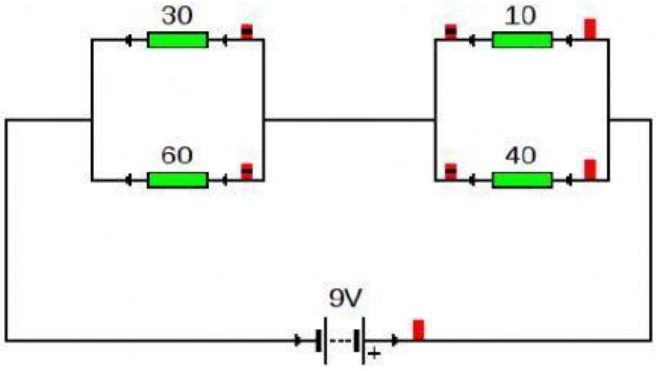4. Dado el siguiente circuito calcula la Resistencia equivalente, las resistencias están medidas en Ω.



Rt= Ω

LIVEWORKSHEETS