
แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ป.6


ผู้สอน นางสาวระพีพร รัตนวิชิต
โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย




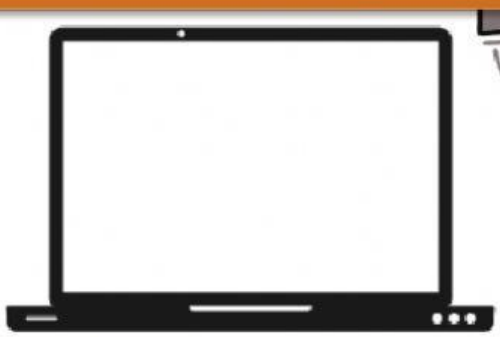
ให้นักเรียนศึกษาจากการดูวีดิโอ แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะ









คำชี้แจง : ให้โยงเส้นจับคู่คำตอบให้ถูกต้อง

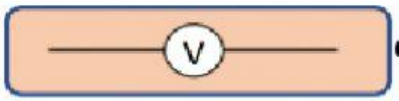1. 
2. 

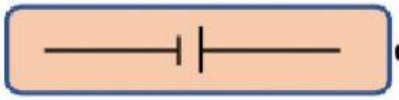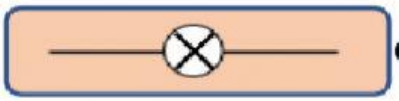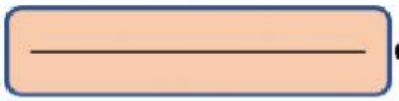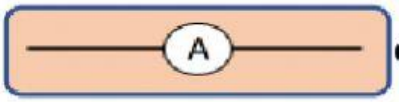3. 
4. 
5. 
6. 

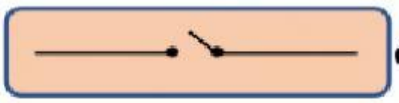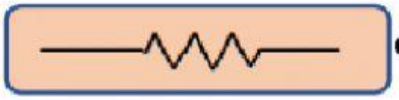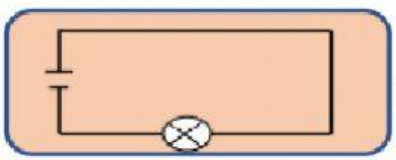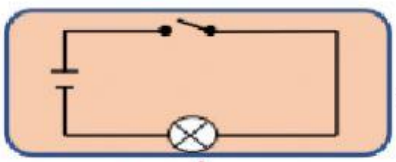7. 
8. 
9. 
10. 

- เซลล์ไฟฟ้า
- แบตเตอรี่
- วงจรแบบปิด
- สายไฟฟ้า
- สวิตช์ไฟฟ้า
- ตัวต้านทาน
- วงจรแบบเปิด
- แอมมิเตอร์
- โวลต์มิเตอร์
- หลอดไฟฟ้า



ชื่อ ชั้น เลขที่

LIVEWORKSHEETS