ชื่อ - นามสกุล : _____ เลขที่ _____ ชั้น / ห้อง _____

ใบงานที่ 4 วิชา การออกแบบและเทคโนโลยี เรื่อง ไฟฟ้า เบื้องต้น

คำชี้แจง ให้นักเรียนลากคำตอบที่ถูกต้องไปใส่ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม	วงจรไฟฟ้าแบบผสม	วงจรไฟฟ้าแบบขนาน	วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

จากภาพนักเรียนเรียกวงจรไฟฟ้านี้ว่าอย่างไร

- **วงจรไฟฟ้าของไฟฉาย ซึ่งประกอบด้วย**



ลากคำตอบ
มาที่นี้