تذكري طالبتي.. أثناء بحثك في الشبكة المعلوماتية (الانترنت) اختار الموقع الآمنة <<المواقع الآمنة تحتوي على علامة 🔒 في شريط عنوانها ..كما أتأكد أنه يبدأ بـ https

مدرسة المنيعي ح 1&2 والتعليم الثانوي للبنات

ورقة عمل تدريبية

الصق البيانات التالية على الرسم :

مصدر للطاقة الكهربائية | موصل كهربائي | مفتاح | جهاز كهربائي

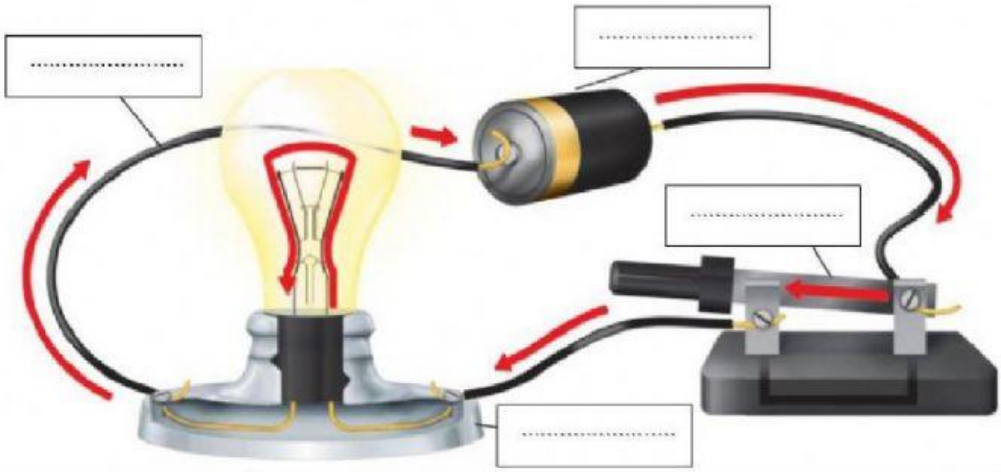

LIVEWORKSHEETS