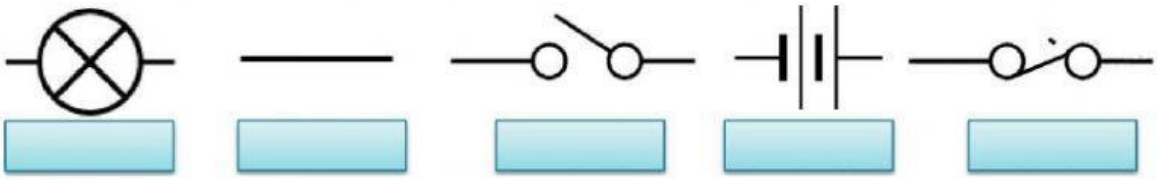
1 Qué significan los siguientes Símbolos.



2. Completa el mapa conceptual a partir de la tematica relacionada con los circuitos electricos.

CIRCUITO ELÉCTRICO

SE COMPONE POR:

Produce la corriente eléctrica.

INTERRUPTOR

Transportan la corriente electrica.


RECEPTOR

Corta el paso a la corriente eléctrica

CONDUCTORES

Reciben y utilizan la corriente eléctrica.

GENERADOR

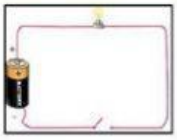











LIVEWORKSHEETS

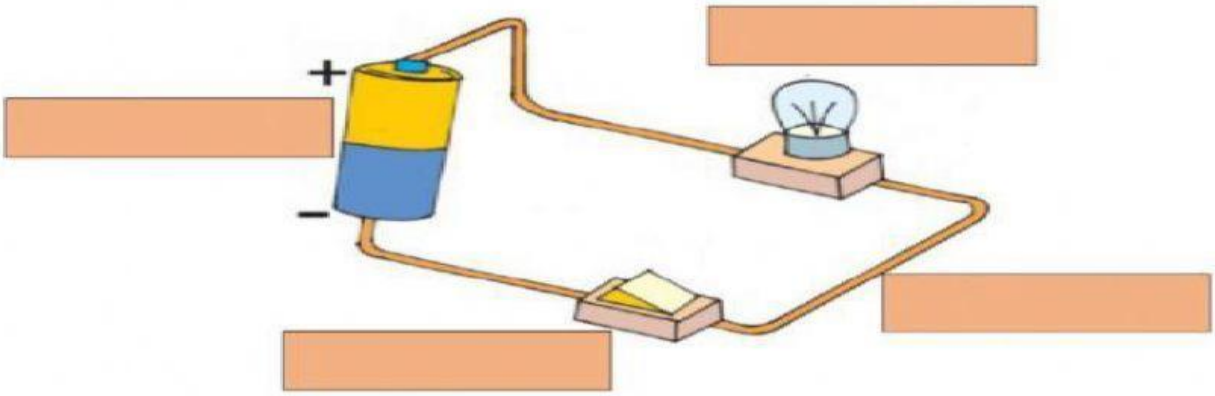
3 **Observa el circuito eléctrico. Luego, arrastra el nombre de los componentes del circuito donde corresponda.**



Receptor | Interruptor | Conector | Fuente de energía

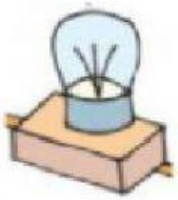4 · **Une con una línea cada componente del circuito con la función que realiza.**



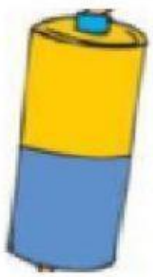





Une los componentes del circuito y permite el flujo de la corriente eléctrica.

Permite o bloquea el paso de la corriente eléctrica.

Transforma la energía eléctrica en energía lumínica

Proporciona la energía necesaria al circuito.

LIVEWORKSHEETS