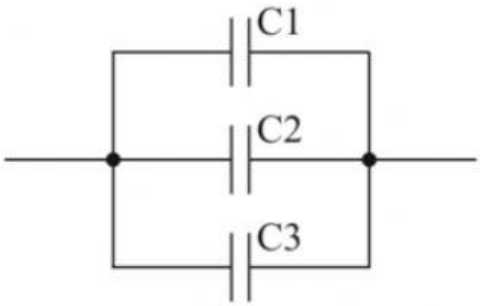


ค่าบนตัว คาปาซิสเตอร์ การวัด



$$\frac{1}{CT} = \frac{1}{C1} + \frac{1}{C2} + \frac{1}{C3}$$

การคำนวณ การวัด



$$CT = C1 + C2 + C3$$

การคำนวณ การวัด

ชื่อสกุล เลขที่

LIVEWORKSHEETS