ไดโอด

ต่อตามวงจร การต่อแบบใดไฟติดได้

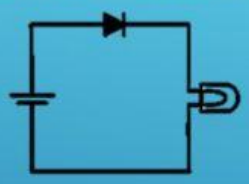

[redacted]

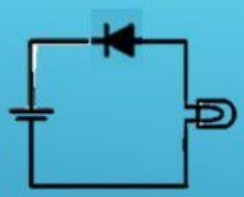

[redacted]

ไดโอดเปล่งแสง

ต่อตามวงจร มิเตอร์แสดงค่าอะไร ระหว่าง 0 โอห์ม และ หาค่าไม่ได้

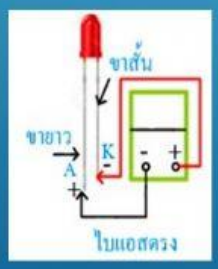

[redacted]

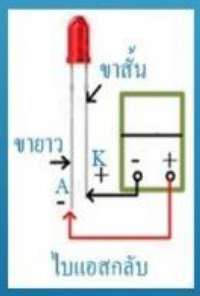

[redacted]

ชื่อ- นามสกุล [redacted]

เลขที่ [redacted]

LIVEWORKSHEETS