

ورقة عمل الوحدة الأولى
الدرس الأول: تمثيل البيانات



تقنية رقمية ١-١




اسم الطالبة :

السؤال الأول : اختاري الإجابة الصحيحة :

٠,٢	٠,٩	٠,١	١- يتكون نظام العد الثنائي من
نظام الكتابة	نظام الترميز	نظام الألوان	٢- لتمثيل النص في الحاسب نستخدم
الترانزستورات	البوابات المنطقية	المعالج	٣- دائرة إلكترونية تستقبل قيمة مدخلة واحدة أو أكثر وتنتج قيمة واحدة
الترانزستورات	المعالج	البوابات المنطقية	٤- عنصر إلكتروني يعمل بناء على مستوى إشارة الجهد الداخل إليه فيعمل إما موصلًا للتيار الكهربائي أو كمقاومة تمنع مرور التيار.
وحدة الذاكرة	وحدة المعالجة المركزية	وحدة معالجة الرسومات	٥- تشغل وظائف المعالجة المركزية وتدير مهمة واحدة في كل مرة

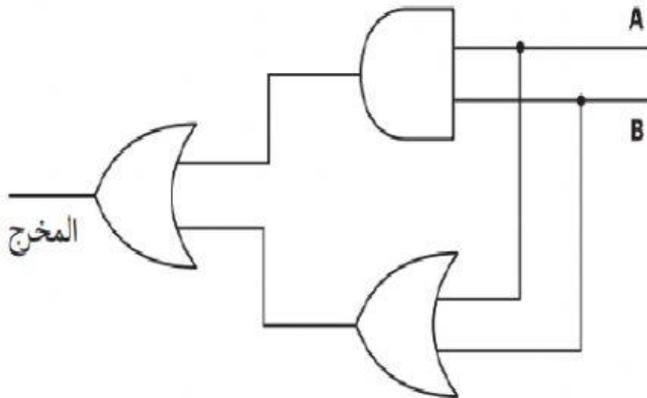السؤال الثاني: اختاري المخرج الصحيح للدارة التالية:



المخرج	مدخل B	مدخل A
	0	0
	1	0
	0	1
	1	1

المعلمة : عهد الحربي