
Прізвище, клас

Знайдіть опір кожної ділянки та загальний опір кола АВ


1.

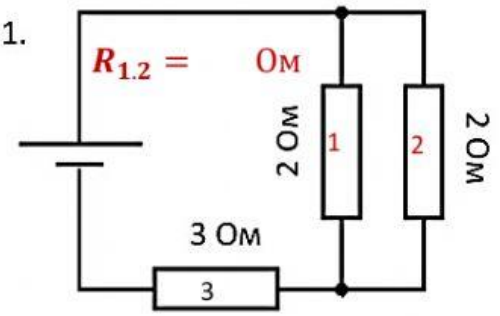

$R_{1.2}$ = Ом

$R_{заг}$= Ом

2.

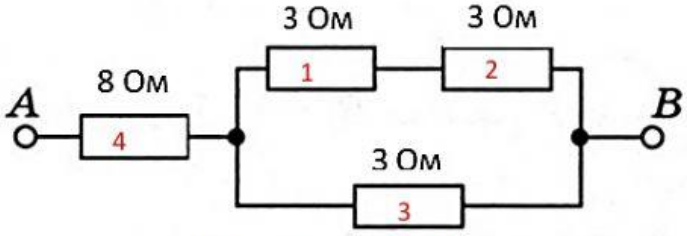


$R_{1.2}$ = Ом

$R_{1.2.3}$ = Ом

$R_{заг}$= Ом

3.

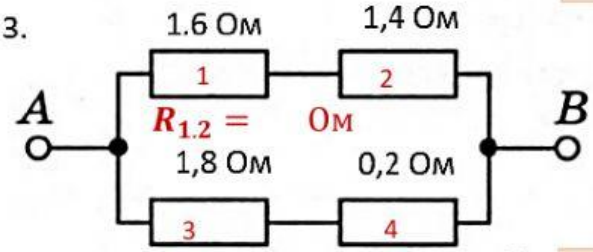


$R_{1.2}$ = Ом

$R_{3.4}$ = Ом

$R_{заг}$= Ом


4.

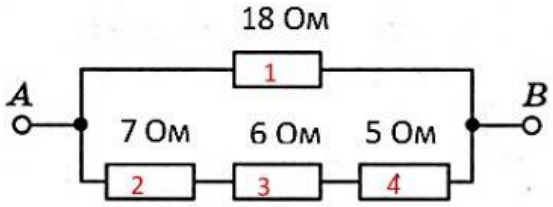

$R_{2.3.4}$ = Ом

$R_{заг}$= Ом


5.

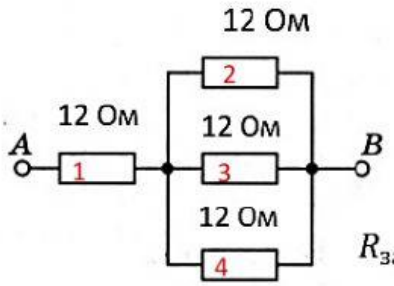

$R_{заг}$= Ом

$R_{2.3.4}$ = Ом

6.

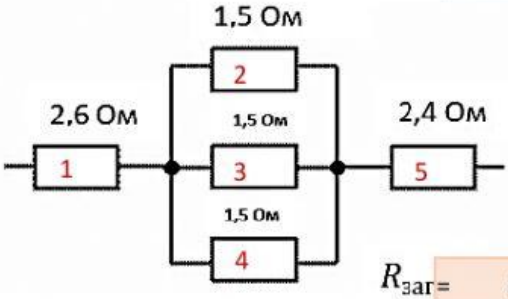

$R_{заг}$= Ом

$R_{2.3.4}$ = Ом

LIVEWORKSHEETS