1- المسار الذي يتدفق خلاله التيار الكهربائي :

- التيار الكهربائي - الدائرة الكهربائية

2- يمثل الحمل في الدائرة الكهربائية :

- البطارية - المصباح أو المحرك - الأسلاك

3- يمثل مصدر الطاقة في الدائرة الكهربائية :

- البطارية - المصباح أو المحرك - الأسلاك

4- يسمى تدفق الشحنات عبر الدائرة :

- الشحنات - الدائرة الكهربائية - التيار الكهربائي

5- عدم وجود فراغات أو فجوات في الدائرة يسبب:

- حفظ حركة التيار - توقف التيار

6- الدائرة التي توجد فيها فراغات أو فجوات في تسمى:

- الدائرة المغلقة - الدائرة المفتوحة

7-الجزء الذي يقوم بتشغيل التيار الكهربائي وإغلاقه هو:

- البطارية - المفتاح - الأسلاك

8- ماذا يحدث للدائرة عندما يكون المفتاح في وضع التشغيل ؟ ماذا يحدث للإضاءة؟

9- أيا من العبارات التالية صحيحة فيما يخص الصورة التالية :

- يضيء المصباح إذا كانت الدائرة مفتوحة

- يضيء المصباح إذا كانت الدائرة مغلقة

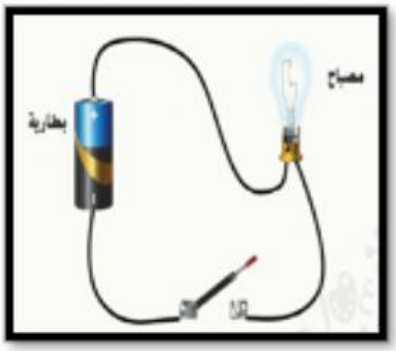

LIVEWORKSHEETS