مدرسة الزوراء 1 للتعليم الأساسي ح2 — العلوم للصف الثامن / درس 4.2 ف1

مجلس 2 -نطاق 6 — Exit Card 36

اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

اسم الطالبة : .....

01

❑ **ما الفرق بين المواد الموصلة للكهرباء و المواد العازلة للكهرباء ؟**

4. حدد الدائرة الكهربائية التي يضيء فيها المصباح؟

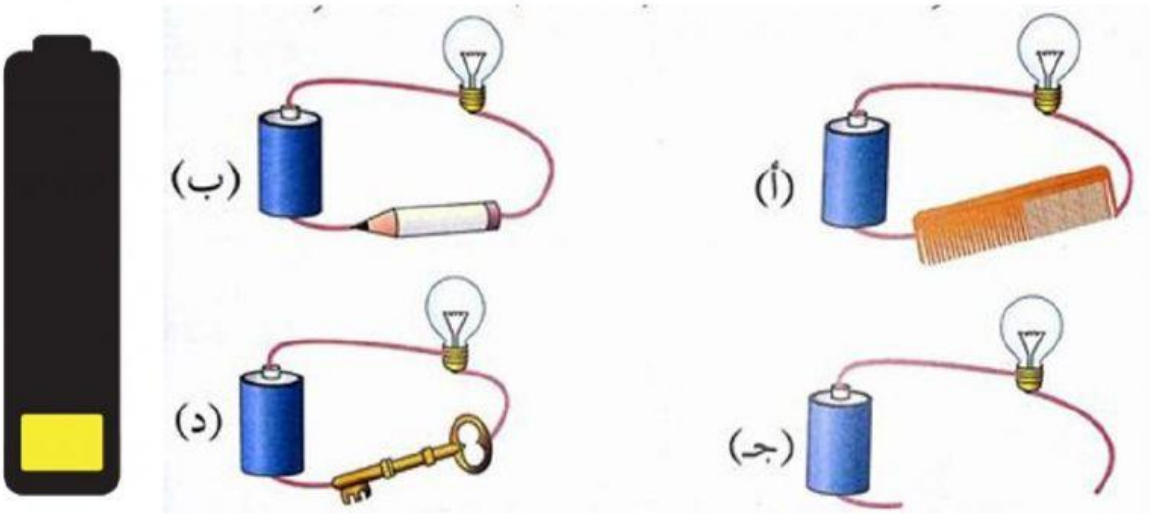

سؤال خارجي