مدرسة الكويت للتعليم الأساسي ح2 — العلوم للصف الثامن / درس 4.2 ف1

مجلس 2 -نطاق 1 — Experiment 35

اسم الطالبة	

01

❑ كيف تعمل دائرة التوصيل على التوالي ؟

- ما عدد المسارات في دائرة التوالي ؟

a. 1

b. 2

c. 3

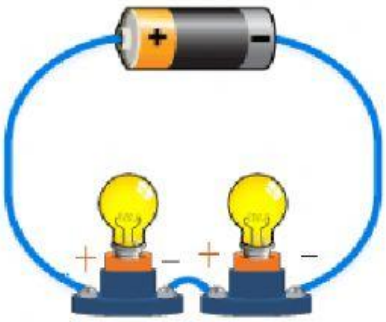

سؤال خارجي