ENERGIA MOTAK, ENERGIA ITURRIAREN ARABEHERA

Energia mekanikoa	Energia mota hau lortzeko energia mekanikoa edo energia kimikoa erabil daiteke.
Energia kimikoa	Petroliotik eta ikatzetik eratorria.
Energia elektrikoa	Haizea, urak edo pertsonen edo animalien indarrak erangidako energia da.

ZIRKUITO ELEKTRIKOAREN ELEMENTUAK

Panel fotovoltaikoa

Etengailuek korronte elektrikoa igarotzeko aukera ematen edo eteten dute. Horrela, eroaleen funtzionamendua kontrola daiteke.

Eroaleek jasotzen duten energia elektrikoa argi, bero, mugimendu edo soinu bihurtzen dute.

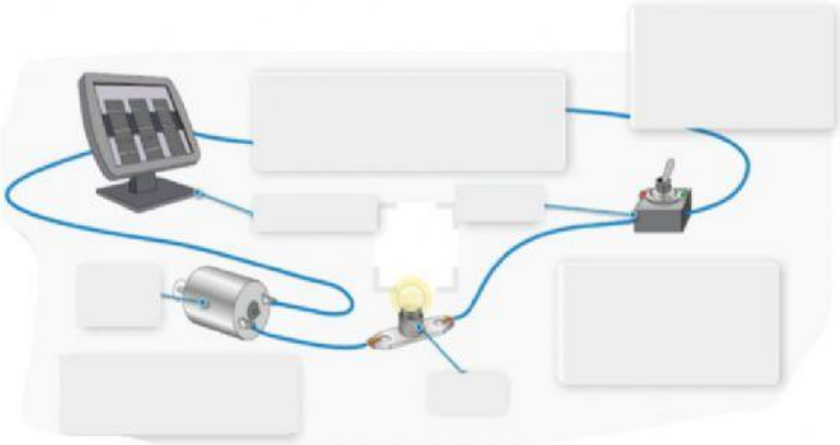

Eroaleek zirkuituko osagaiak lotzen dituzte. Kobrezko kableak izaten dira eta plastikoz babesten dira, isolatzeko.

Bombilla

Sorgailuek korronte elektrikoa ekoizten dute. Mota askotarikoak daude, elektrizitatea sortzeko erabiltzen duten energiaren arabera: bateria, dinamoa, alternadorea eta zelula fotovoltaikoa.

Etengailua

Motor elektrikoa