NAMA :

NO.ABSEN :

Ilmu Pengetahuan Alam

1. Perhatikan gambar berikut ini dan tentukan komponen listrik dengan tepat!

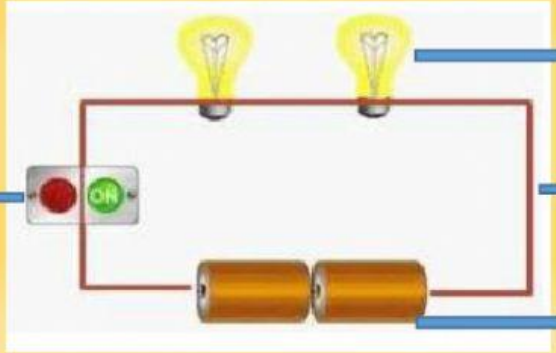

Konduktor Listrik | Alat Listrik | Sumber Listrik | Sakelar

2. **Pasangkan komponen listrik dengan fungsinya!**

KONDUKTOR LISTRIK	Menyambung dan memutus arus listrik
SAKELAR	Benda yang mengalirkan arus listrik
ALAT LISTRIK	Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi lain yang dibutuhkan
SUMBER LISTRIK	Benda yang dapat menghasilkan arus listrik

3. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini kemudian tentukan keadaan lampu saat keadaan tertentu!

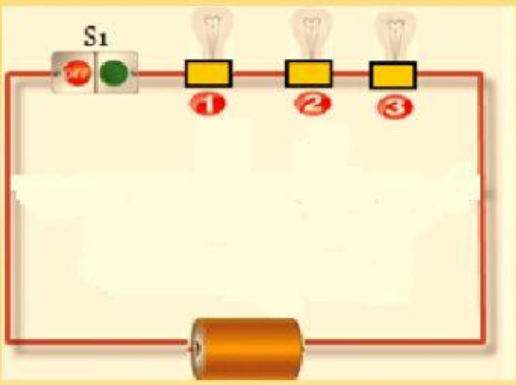

a. Jika lampu 1 padam, maka:
   Lampu 2 akan
   Lampu 3 akan

b. Jika lampu 3 padam, maka:
   Lampu 1 akan
   Lampu 2 akan

LIVEWORKSHEETS