

ชื่อ _____

ชั้น _____


เลขที่ _____

ใบงานที่ 5

เติมคำในช่องว่าง

1. แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบลิเนียร์ และ แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแบบสวิตชิ่ง แตกต่างกันอย่างไรร

2. Breadboard ใช้งานอย่างไร

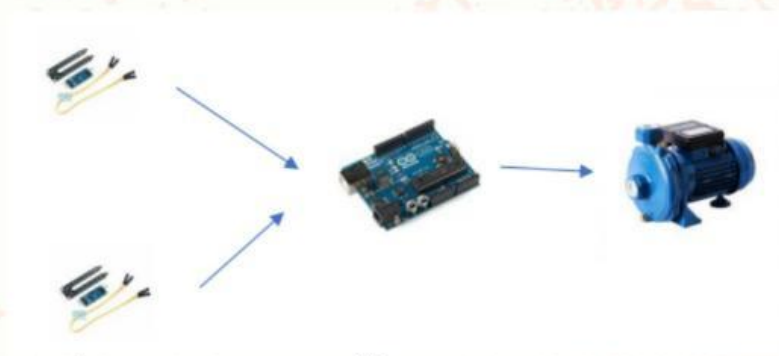

3. รูปข้างต้นเป็นการทำงานขั้นตอนใด

