9. Чи проводить людина електричний струм.

Електричний розряд. Провідники та ізолятори. Блискавка. Правила безпечної поведінки під час грози.

Електричний струм - ……

Провідники - ……

Ізолятори - ……

❖ *Запишіть правила поведінки під час грози*

1……

2……

3……

4……

5 ……

6……

❖ *Розглянь зображення на малюнку 25. Постав позначку - біля того, яке демонструє, що не потрібно робити, і позначку + біля зображення правильної дії під час грози.*

LIVEWORKSHEETS

10. Що таке електричне коло і як його складати.

Електричне коло. Елементи електричних кіл. Складання електричних кіл.

Джерело струму - ……

……..

Електричне коло – ……

……

Підпишіть малюнок

1. ……..
2. …….
3. …….
4. …….

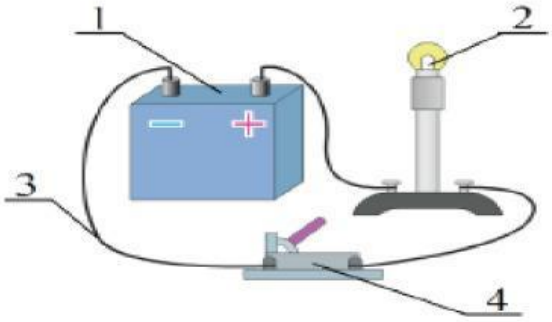

❖ *Допишіть таблицю*

Елемент електричного кола	Умовні позначення
Батарейка або акумулятор	
З'єднання провідників	
Електричний дзвінок	
Перетин провідників (без з'єднання)	
Ключ	
Електрична лампа	
Нагрівальний елемент	

❖ *Користуючись умовними позначеннями з таблиці, намалюй схему електричного кола, яке складається із джерела струму, з'єднувальних провідників, одного ключа, двох лампочок, з'єднаних паралельно, і дзвінка, з'єднаного послідовно з першою лампочкою.*

LIVEWORKSHEETS