PRACTICA

TRANSFORMADORES

1. Realice las mediciones y llene los siguientes espacios

Voltaje de entrada

Relación de transformación

Polaridad



Voltaje de Salida

1

Voltaje de entrada

Relación de transformación

Polaridad



Voltaje de Salida

2

Voltaje de entrada

Relación de transformación

Polaridad



Voltaje de Salida

3

Voltaje de entrada

Relación de transformación

Polaridad



Voltaje de Salida

4

Resistencia

H1 - H2

X1 - X2

X1 - X3

X2 - X3

1

Resistencia

H1 - H2

X1 - X2

X1 - X3

X2 - X3

2

Resistencia

H1 - H2

X1 - X2

X1 - X3

X2 - X3

3

Resistencia

H1 - H2

X1 - X2

X1 - X3

X2 - X3

4

LIVEWORKSHEETS