ELETRICIDADE

Física 9.º ano

1. Considere os seguintes símbolos elétricos e associe cada um deles ao nome do componente de circuito;

A) **(B)** **(C)** **(D)**

Lâmpada *	A)
Amperímetro*	B)
Pilha *	C)
Resistência*	D)

LIVEWORKSHEETS