

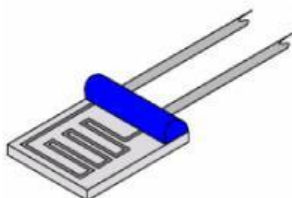


ใบงานที่ 2

Resistance Temperature Detectors

คำชี้แจง จงเติมคำตอบให้ถูกต้อง

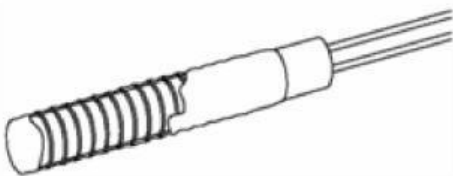

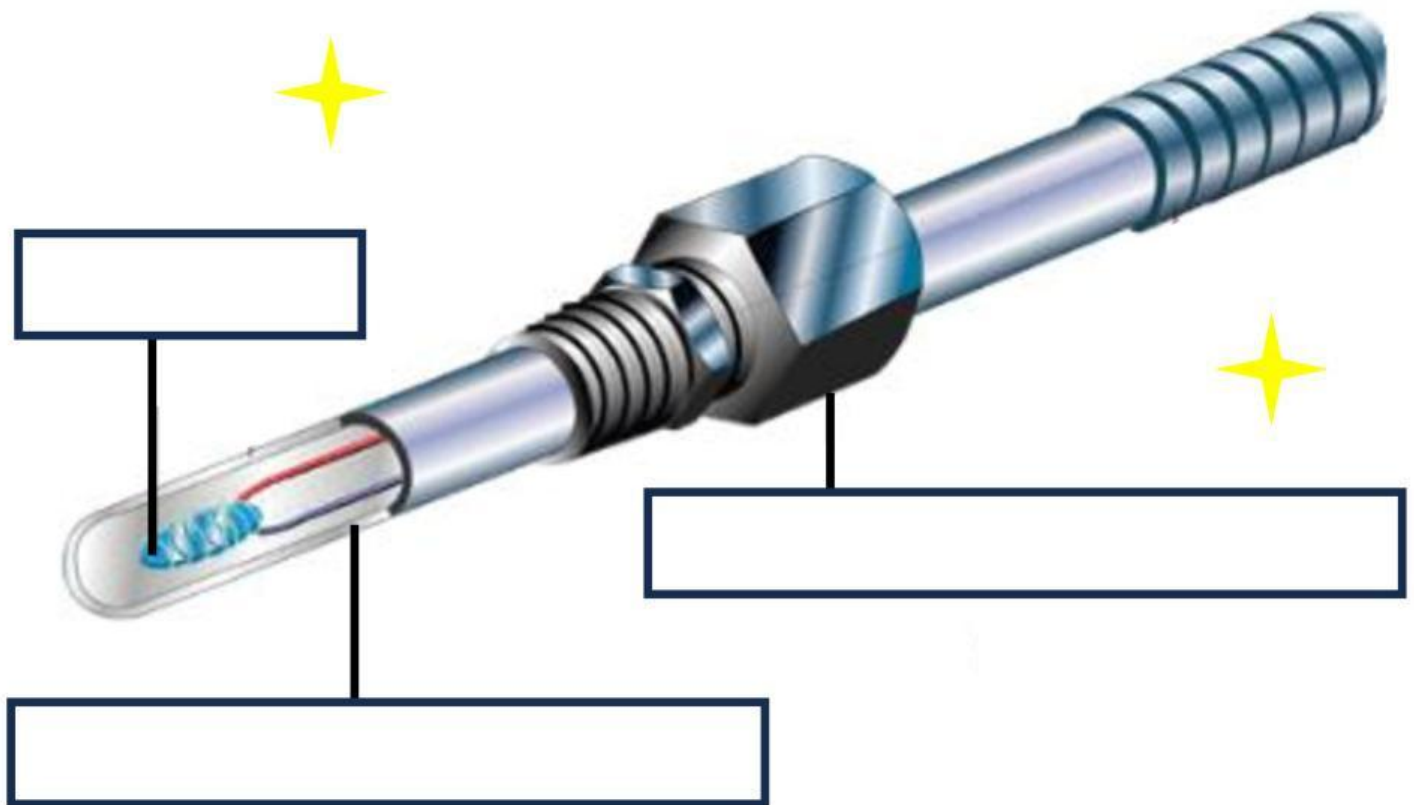

RTD

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบให้ถูกต้อง

1. ชื่อเต็มของ RTD คืออะไร?

2. การต่อสาย RTD แบบไหนมีความละเอียดในการวัดมากที่สุด

3. การสอบเทียบ (Calibration) โดยปกติแล้วมีกี่ประเภท

4. Resistance Temperature Detectors อาศัยหลักการอะไร