LATIHAN

3.4.3 MENGENAL PASTI KOMPONEN-KOMPONEN SISTEM KAWALAN DENGAN BETUL.

1. Rajah di bawah menunjukkan simbol komponen litar bersepadu pemasa 555. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan, namakan fungsi bagi terminal yang bernombor **1,4, 6 dan 8**.

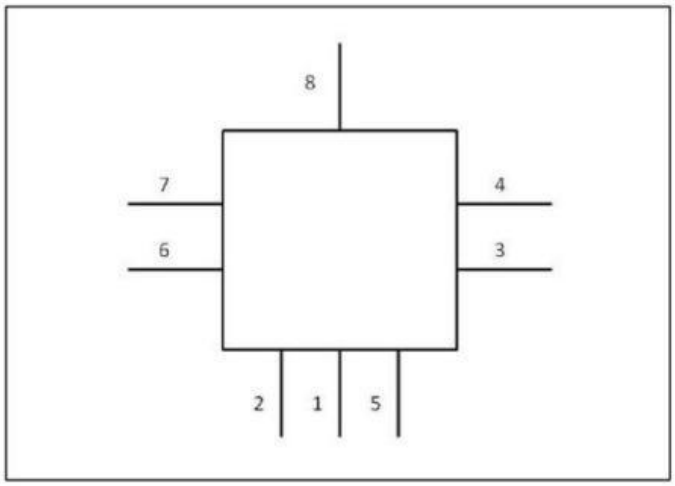

Rajah 1

Terminal	Fungsi
1	
4	
6	
8	

2. Sistem kawalan mempunyai komponen-komponen khas yang beroperasi. Nyatakan **dua** komponen sistem kawalan.

i)……..

ii)…….

LIVEWORKSHEETS

3. Litar Bersepadu (Integrated Circuit) merupakan gabungan komponen elektronik yang terdiri daripada?

i)…….
ii)…….....
iii)……...
iv)……...

4. Berdasarkan **Rajah 2** di bawah, apakah **fungsi komponen** tersebut?

Rajah 2

Fungsi : …….

5. Berdasarkan Rajah 3 di bawah **namakan komponen** tersebut dan **apakah fungsinya**?

Rajah 3

Nama komponen : ……

Fungsi : ……..

LIVEWORKSHEETS