# ورقه عمل تفاعليه

صلي الكلمه المناسبه من العمود الأول بما يناسبها في العمد الثاني:

| (أ) | (ب) |
| --- | --- |
| البطاريه | تنقل الكهرباء بين باقي مكونات الدائره |
| أسلاك توصيل | مصدر الطاقه الكهربائيه |
| المصباح الكهربائي | فتح وغلق الدائره |
| المفتاح الكهربائي | يزودنا بالضوء |

LIVEWORKSHEETS