الاسم: _____		الصف: الخامس ( )
ورقة عمل (03)	أسئلة إثرائية (2025/2024)	قسم العلوم العامة
الوحدة الأولى	الدروس ((2.1)	
الدوائر الكهربائية	ما الدوائر الكهربائية؟	

ملحوظة: التدريبات الإثرائية لا تغني عن أسئلة الكتاب المدرسي.

أولا: الأسئلة الموضوعية:

1 ما وظيفة البطارية في الدائرة الكهربائية؟

A مصدر الضوء
B مصدر الطاقة
C فتح وغلق الدائرة الكهربائية
D توصيل أجزاء الدائرة ببعضها

2 ما وظيفة الجزء المبين بالشكل؟

A مصدر الضوء
B مصدر الطاقة
C زيادة شدة التيار الكهربائي
D غلق وفتح الدائرة الكهربائية

3 أي المكونات الكهربائية الآتية يُنتِج صوت؟

A بطارية
B جرس كهربائي
C مقاوم كهربائي
D محرك كهربائي

4 ما وظيفة المصباح في الدائرة الكهربائية؟

A مصدر الضوء
B مصدر الطاقة
C فتح وغلق الدائرة الكهربائية
D توصيل أجزاء الدائرة ببعضها

LIVEWORKSHEETS

5	ما المكون الذي يقوم بتوصيل أجزاء الدائرة ببعضها؟

A السلك الكهربائي
B المصباح الكهربائي
C المفتاح الكهربائي
D الخلية الكهربائية

6	أي المكونات الكهربائية الآتية يدور ليُنتِج حركة؟

A بطارية
B جرس كهربائي
C مقاوم كهربائي
D محرك كهربائي

ثانياً: الأسئلة المقالية:

1- اكتب الاسم الصحيح لكل من مكونات الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل أدناه.

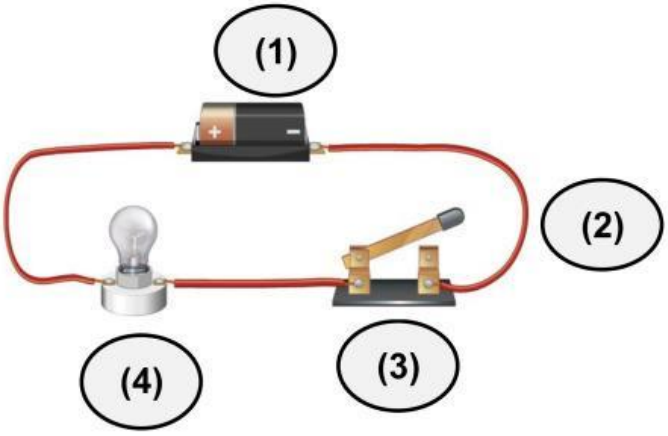

الجزء (1)	.....
الجزء (2)	.....
الجزء (3)	.....
الجزء (4)	.....

2- اذكر وظيفة كلا من (المفتاح الكهربائي – الأسلاك الكهربائية)

وظيفة المفتاح الكهربائي: .....

وظيفة الأسلاك الكهربائية: .....

LIVEWORKSHEETS