





แผนภาพสัญญาณการไหล

Signal Flow Diagram

ชื่อ-นามสกุล..... รหัส.....

แบบฝึกหัดการเขียน Signal Flow Diagram

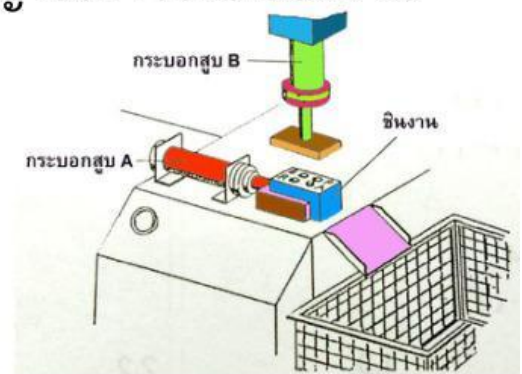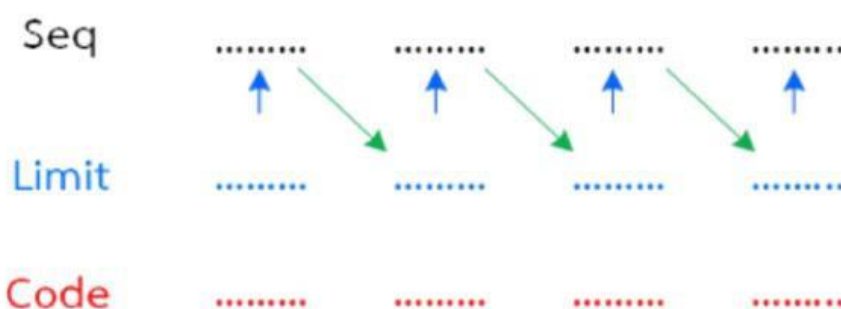จงลากตัวเลือกในส่วนต่าง ๆ ลงในแผนภาพสัญญาณการไหลของงาน



หมายเหตุ สำหรับตัวเลือกที่ไม่ถูกเลือก นำไปใส่ในช่อง no Used :

Seq	Limit	Code
A+	A0	1.2
A-	A1	1.3
B+	B0	2.2
B-	B1	2.3
	St	