مصدر للطاقة - التحكم بفتح وغلق الدائرة الكهربائية - توصيل أجزاء الدائرة معاً -

مصدر للضوء - يصدر صوت - ينتج الحركة - يعيق مرور التيار الكهربائي

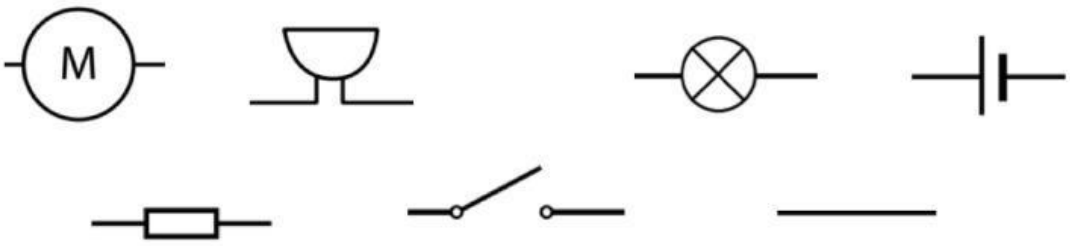

المكون	الوظيفة	الرمز
الخلية الكهربائية		
المفتاح الكهربائي		
أسلاك التوصيل		
المصباح الكهربائي		
الجرس الكهربائي		
المحرك الكهربائي		
المقاوم الكهربائي		

LIVEWORKSHEETS