المادة : الفيزياء
الصف 12 عام
تقويم قبلي

اسم الطالب :
الشعبة :

مجمع زايد التعليمي
الخوانيج

ثلاثة مقاومات قيمة كل منها 22 Ω وصلت على التوالي مع مصدر للطاقة الكهربائية بفرق جهد 132 V

1- ما المقاومة المكافئة للدائرة

2- احسب قيمة التيار المار في الدائرة الكهربائية

LIVEWORKSHEETS