المادة : الفيزياء
الصف 12 عام

تقويم ختامي دائرة التوازي

اسم الطالب :
لشعبة :

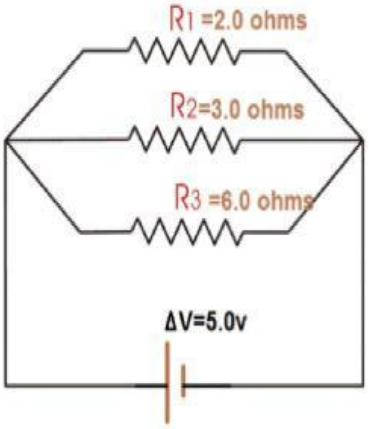

يمثل الشكل التالي دائرة كهربائية لثلاث مقاومات على التوازي وصلت بمصدر للجهد يعطي × 5.0v

اخضر : ما مقدار المقاومة المكافئة

اصفر : ما مقدار التيار المار في المقاومة R_1

احمر : ما مقدار الطاقة المستهلكة في المقاومة R_2 خلال دقيقة ؟

الأخضر

الأصفر

الأحمر

LIVEWORKSHEETS