Circuitos electricos

1. Competa el siguiente texto con las palabras adecuadas:

Un _____es un conjunto de elementos conectados entre sí, que permiten establecer una _____entre dos puntos, para aprovechar la _____.

Todo circuito _____se compone, al menos, de unos elementos mínimos (_____, _____ y_____). Sin embargo, la en la mayoría de los casos los circuitos suelen incorporar otros dispositivos, los elementos de _____y los de _____.


2. Une mediante flechas las definiciones:

CIRCUITO ELÉCTRICO	Reciben la corriente eléctrica y la transforman
GENERADOR	Transportan la corriente eléctrica
INTERRUPTOR	Conjunto de componentes unidos adecuadamente que permiten general, distribuir y aprovechar la corriente eléctrica
CABLES	Produce la energía eléctrica
RECEPTORES	Permite cortar o restablecer la corriente eléctrica

LIVEWORKSHEETS

3. Coloca cada componente en el siguiente dibujo:


GENERADOR | CABLES | INTERRUPTOR | RECEPTOR

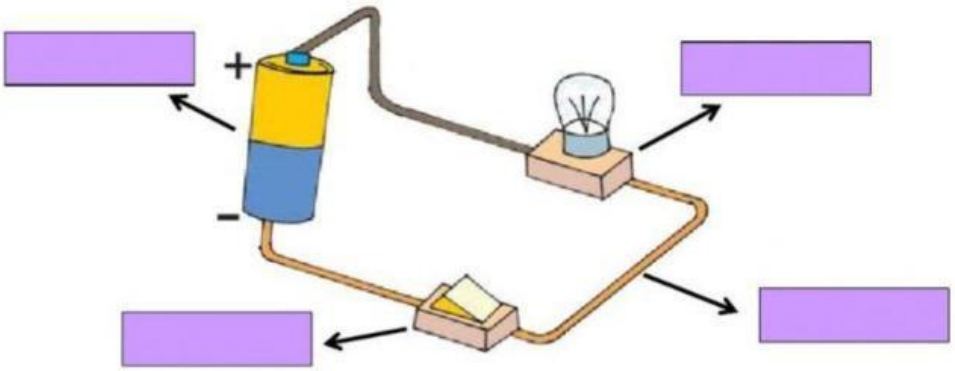


4. Coloca cada nombre donde corresponde según la representación gracia de los circuitos eléctricos.

Cable conductor | Interruptor | Bombilla | Pila

Circuito cerrado | Circuito abierto

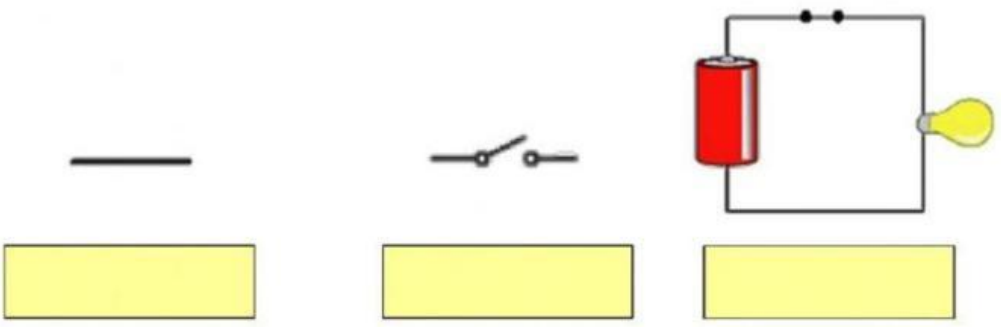

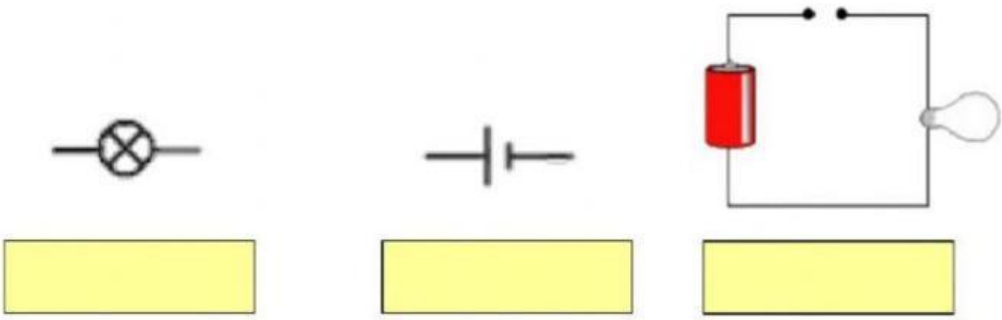

LIVEWORKSHEETS

5. Une cada uno de los efectos de la corriente eléctrica con el objeto correspondiente.

E. Calórico

E. Luminoso

E. Sonoro

E. Magnético

E. Mecánico


E. Químico









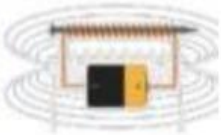







LIVEWORKSHEETS